Sinais e Sistemas I

Prova 2.

Professor: Igor Peretta

Gabriel Makoto Rogério Eduardo Rafael Lopes 11621EEL006 11621EEL016 11621EEL014

QUESTÃO 1:


MAT1: 11621EEL006 MAT2: 11621EEL014 MAT3: 11621EEL016

KANO1: 3 KANO2: 3 KANO3: 3

KCUR1: 4 KCUR2: 4 KCUR3: 4

KNUM1: 7 KNUM2: 6 KNUM3: 8

QUESTAO 2:

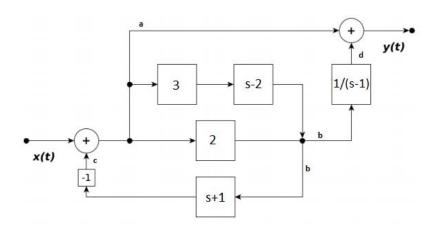

$$Y(s) = a + d$$

$$a = X(s) + c$$

$$d = b/(s-1)$$

$$c = b (-s-1)$$

$$X(s) = c - a = -bs - b = -3as^2 + 4a - a = -3as^2 + as + 4a$$

$$Y(s) = a + d = a + (3as-a) / (s-1) = (4as - 5a) / (s - 1)$$

$$H(s) = (4as - 5a) / (-3as^2 + 4as^2 + 2as - 3a)$$

ISOLANDO A:

$$H(s) = (4s - 5) / (-3s^3 + 4s^2 + 2s - 3)$$

NUMERADOR = 0

$$4s - 5 = 0$$

$$S = 5/4$$

DENOMINADOR = 0

$$-3s^3 + 4s^2 + 2s - 3 = 0$$

Soluções:


$$S = 1/6 + \sqrt{37}/6$$

$$S = 1/6 - \sqrt{37}/6$$

QUESTÃO 3:

Letra a

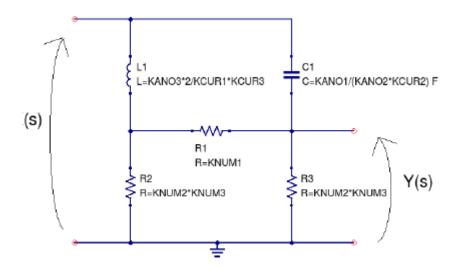Com o circuito abaixo, foi determinado os valores



L = 6s

C = 4/s

R1 = 7


R2 = 48

R3 = 48

Após encontrado os valores das impedâncias com a utilização da transformada de Laplace, devese encontrar a função transferência H(s).

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

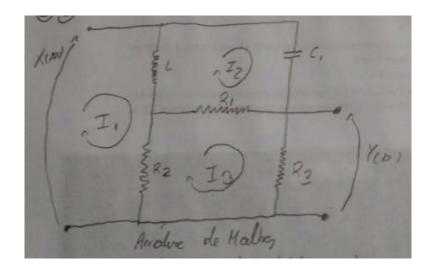Onde por analise de malhas como indicado na figura abaixo



Foi encontrado as seguintes equação para a entrada (X(s)).

$$X(s) = 6s(I1 - I2) + 48(I1 - I3)$$

Já para a saída (Y(s)) foi encontrado:

$$Y(s) = 48 * I3$$

Encontrado as duas equações, agora determina-se a função transferência.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$H(s) = \frac{48 * I3}{6s(I1 - I2) + 48(I1 - I3)}$$

Letra B

Como no enunciado

$$v(t) = 10 * e^{-60t} * sen(-60t) * u(t)$$

A transformada de Laplace dessa equação é

$$L\{v(t)\} = \frac{-600 * e^{-s}}{(s+1+60)^2 + 3600}$$

Letra C

Simulação no programa Orcad

